

Dodatok- Rezonancia

- Špeciálny jav v zložených obvodoch, kde sa nachádza cievka a kondenzátor
- **Rezonančná podmienka:**
 - $X_L - X_C = 0$
 - $X_L = X_C$
 - Nenastáva fázový posun